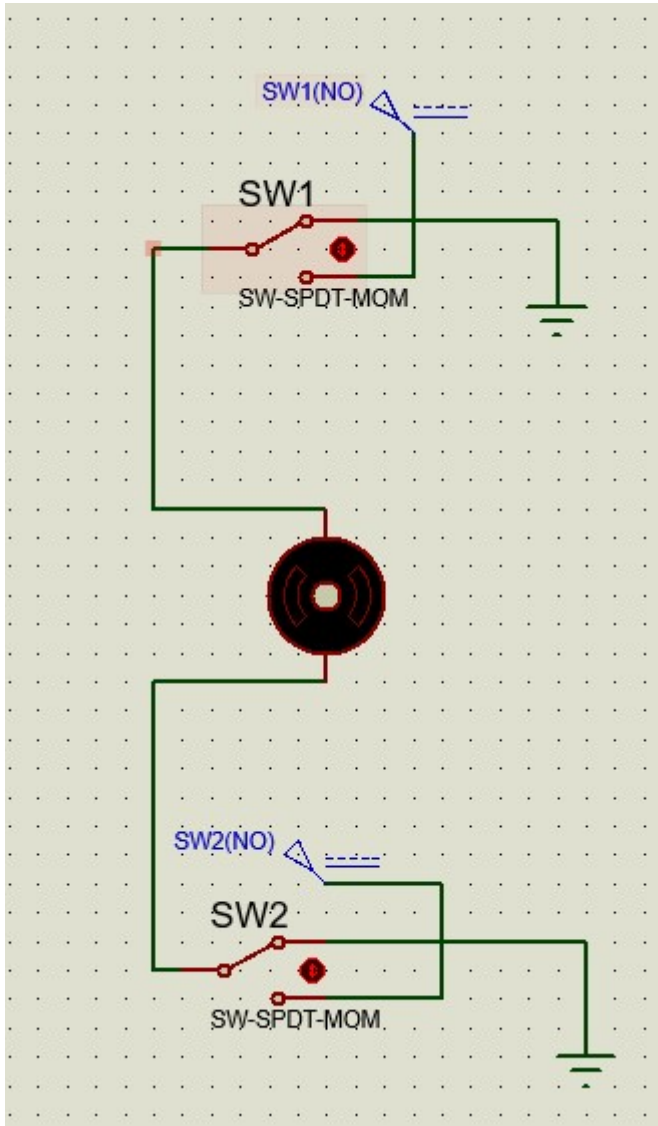


Điều khiển động cơ


1. Mô hình điều khiển động cơ


1.1 Nguyên lý




- Khi nhấn SW1 : dòng điện chạy từ trên xuống: động cơ xoay thuận
- Khi nhấn SW2 : dòng điện chạy từ dưới lên: động cơ xoay ngược


1.2 Thay SW bằng relay

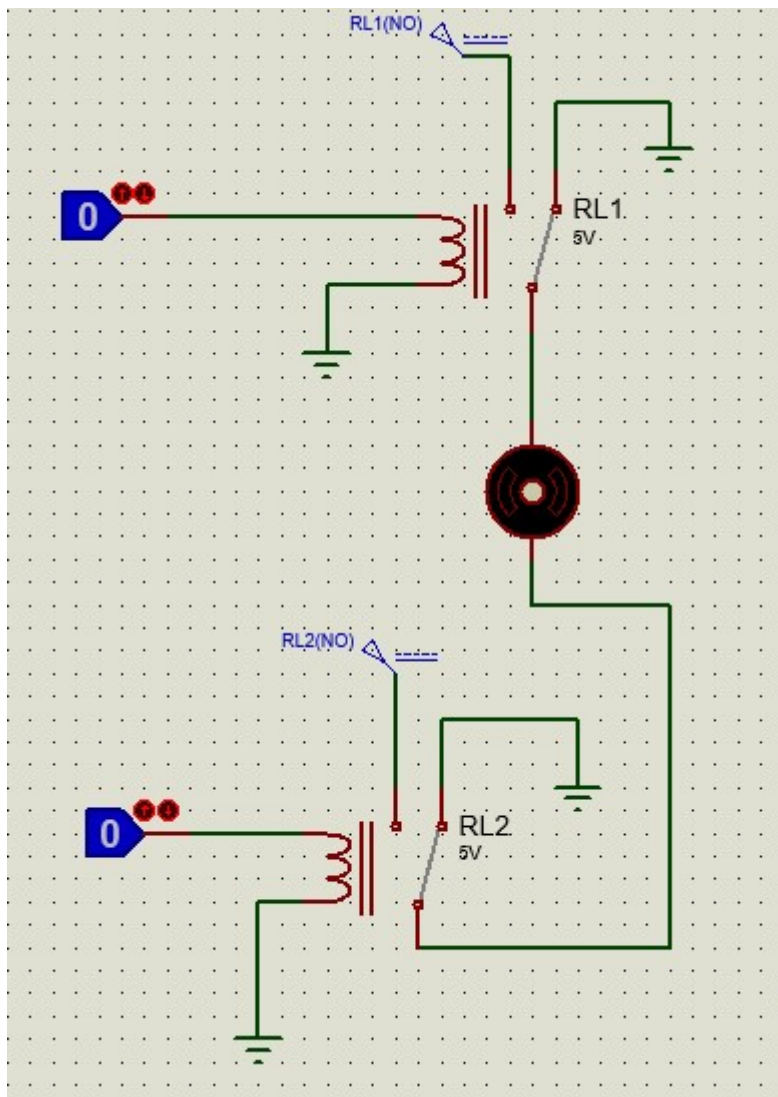

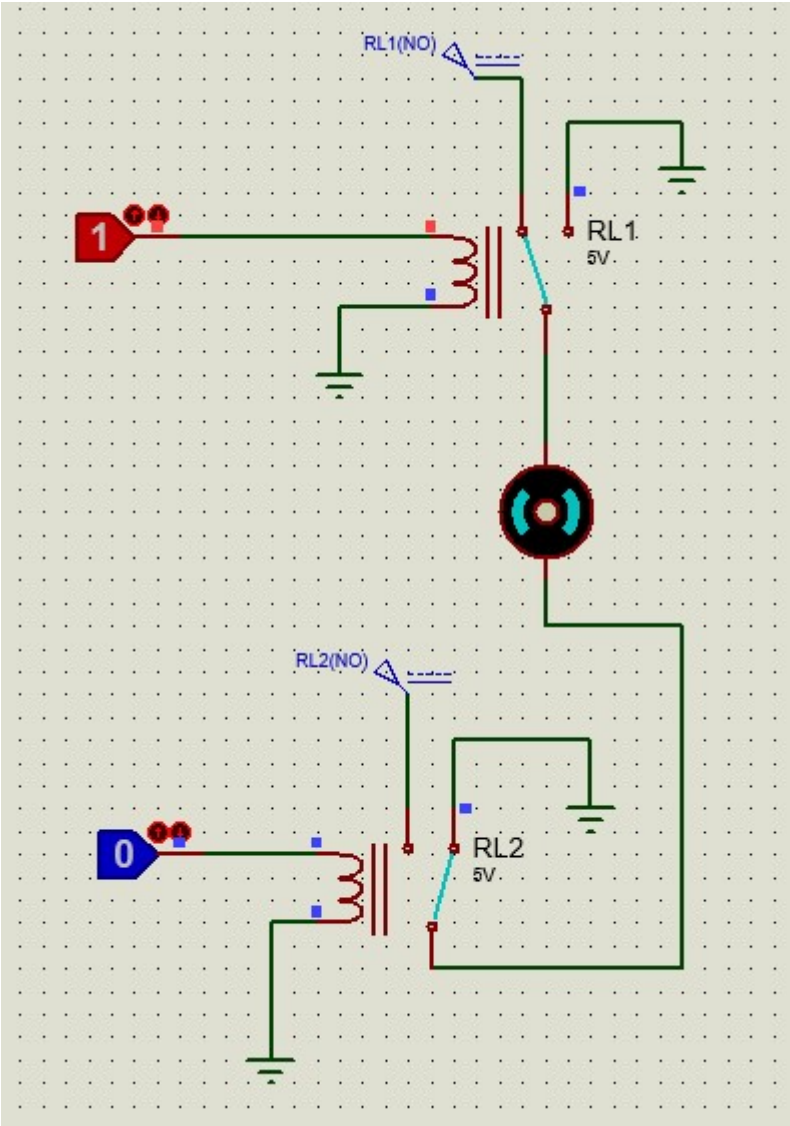


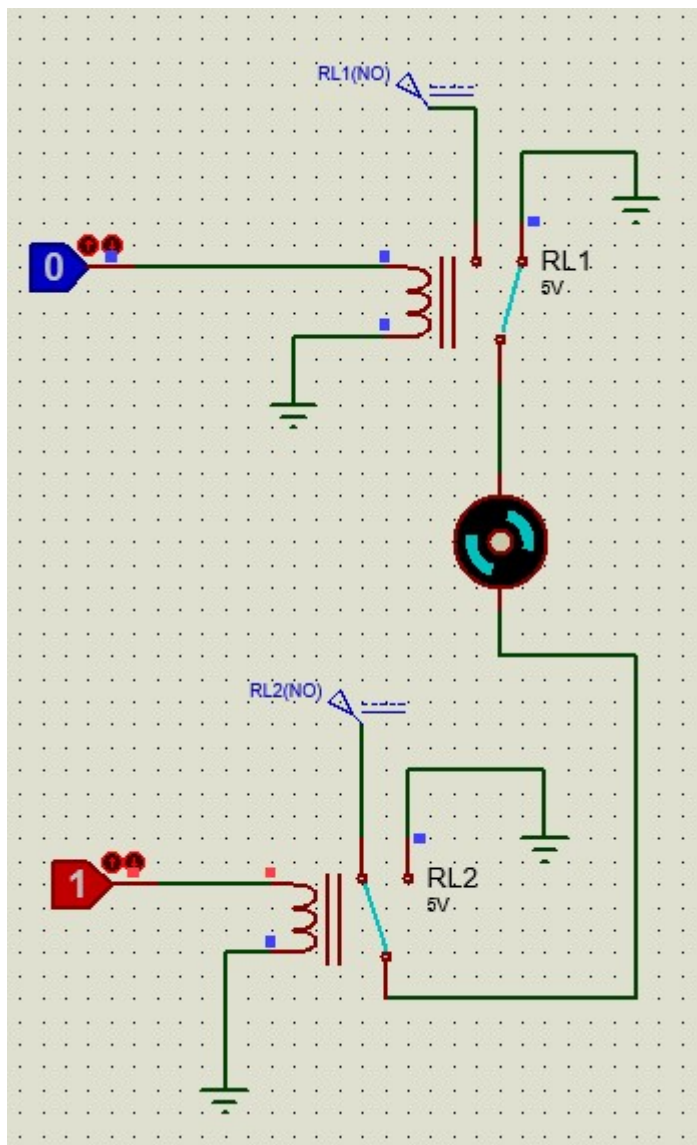

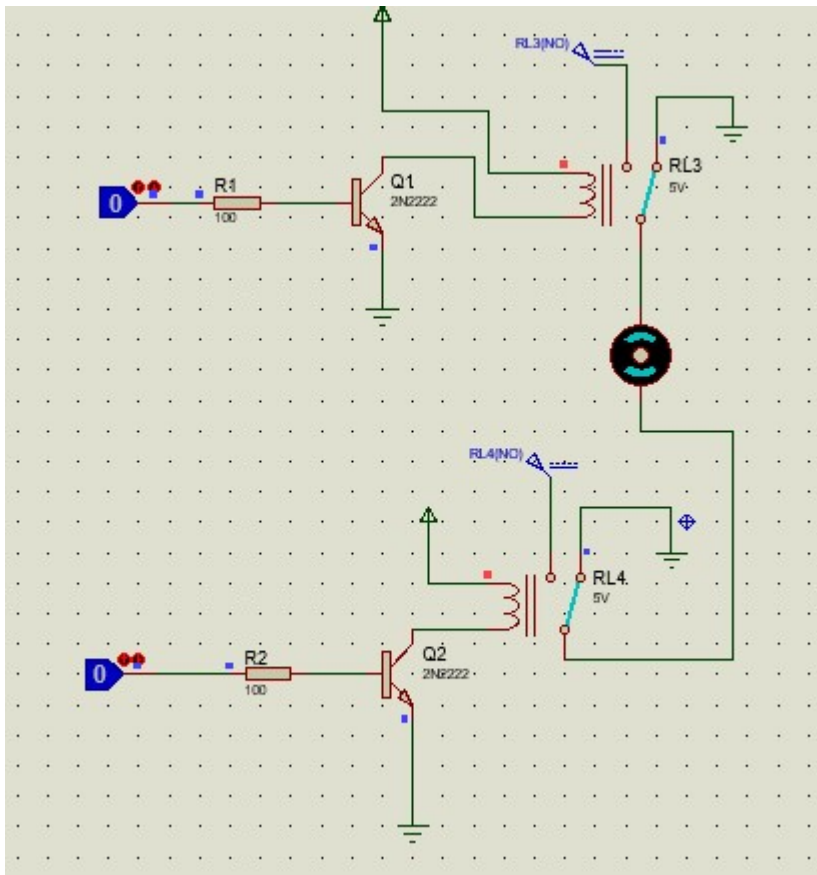1.3 Do dòng arduino nhỏ cần có transistor đệm dòng



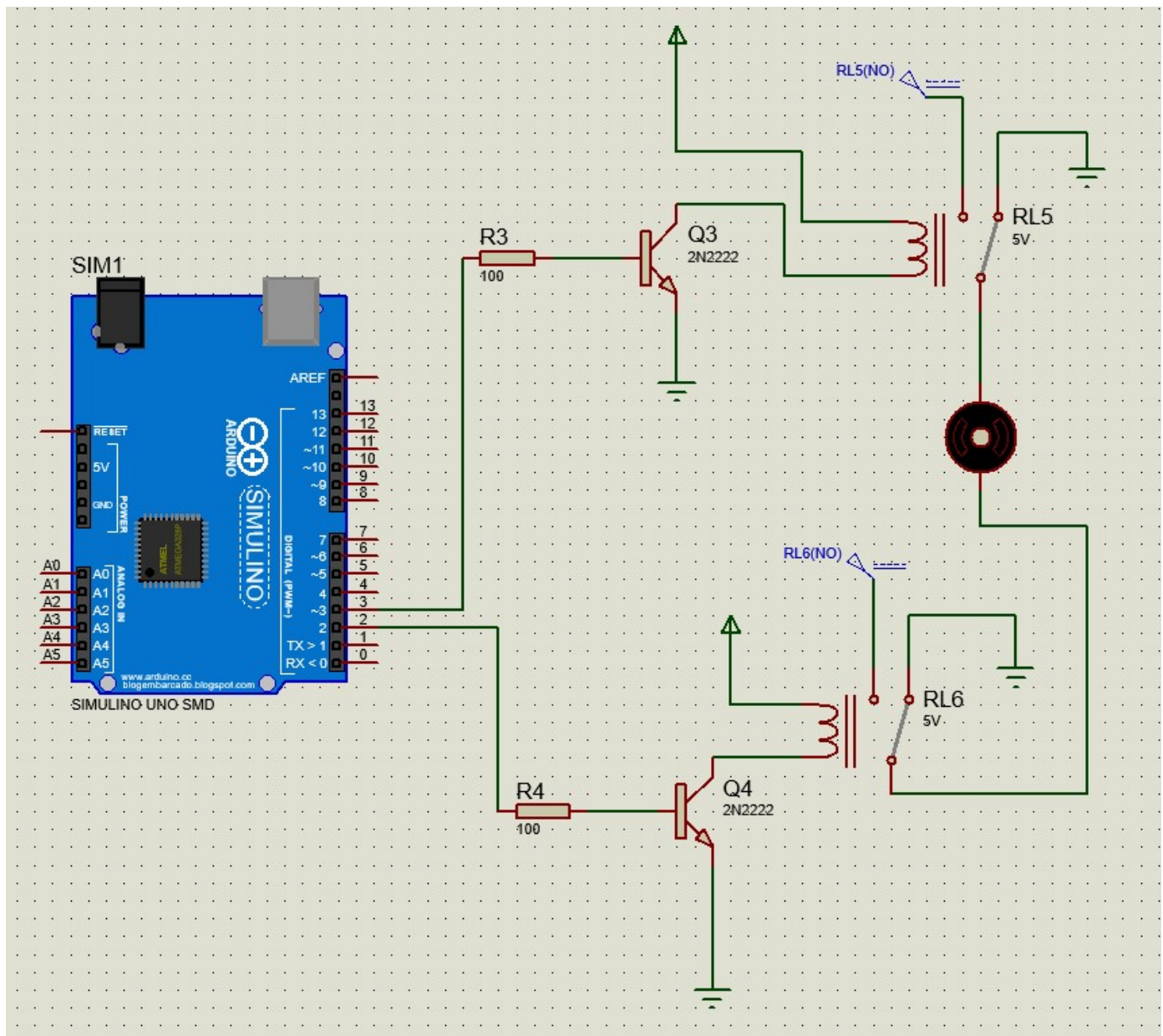1.4 Mô hình điều khiển động cơ bằng arduino



- Bằng cách điều khiển IO , chân 2 và chân 3 ta có thể điều khiển được chiều quay của động cơ
- Chân 2 mức cao , chân 1 mức thấp : Động cơ quay thuận
- Chân 2 mức thấp , chân 1 mức cao: Động cơ quay ngược'

2. Lab 13_3